

EX1

請設計四位元二進制對共陽七段解碼電路。

- 注意：並非共陰，課本範例是共陰七段解碼。
- 提示：測試檔的Wave輸出請參考課本的圖7-29，但是Q的輸出內容會不一樣喔！