

EX1

- **請實作D型門鎖器與D型正反器**
 - 可參考課本8-11頁的 Ch08 d_latch_ff.v
 - 實作出課本8-12頁的圖8-9之wave結果