

EX1. 請實作四位元移位暫存器，並以for搭配阻隔性指定敘述實作之。(Q1)

EX2. 請實作四位元移位暫存器，並以for搭配非阻隔性指定敘述實作。(Q2)

